

Cours VHDL - IV

L3-S6 - Université de Cergy-Pontoise

Laurent Rodriguez – Benoît Miramond

Plan du cours

I – Historique de conception des circuits intégrés

- HDL

- Modèles de conceptions

- VHDL

- Les modèles de conceptions en VHDL
- Les 5 briques de base

II – VHDL et FPGA

- VHDL

- Syntaxe et typage
- Retour sur les briques de bases
- Retour sur la conception structurelle et comportementale en VHDL
Port map, Equations logiques, Tables de vérités (With ... Select)

- FPGA

- Qu'est ce qu'un FPGA
- Flot de conception
- Carte de développement et environnement de TP

Plan du cours

III – Modélisation

- **Compléments sur la description Structurelle**

- **Description comportementale approfondie**

 - Circuits combinatoires

 - Styles de description

 - Flots de données

 - Instructions concurrentes

 - Table de vérité

 - Fonctions

- **Circuits standards**

 - Comparateur

 - Multiplexeurs

 - Encodeurs

Plan du cours

IV – Processus et gestion du temps

- Syntaxe et sémantique
- Portée - signaux & variables
- Annotations temporelles et délais

V – Simulation

- TestBench
- GHDL & GTK-Waves
- Quartus & ModelSIM

VI – Modèles génériques

- Paramètres génériques
- « Generate »
- Boucles
- Exemples

Plan du cours

IV – Processus et gestion du temps

- Syntaxe et sémantique
- Portée - signaux & variables
- Annotations temporelles et délais

V – Simulation

- TestBench
- GHDL & GTK-Waves
- Quartus & ModelSIM

VI – Modèles génériques

- Paramètres génériques
- « Generate »
- Boucles
- Exemples

Plan du cours

VIII – Machines à états finis (FSM)

- Définition
- Représentation
 - Formelle
 - Table de transition
 - Diagramme
- Type de machines
- Exemples
 - Multiplieur à machine à états
- Notions importantes
 - Reset
 - Représentation des états

VIII – Machine à états finis

Finite State Machine (FSM)

VIII - FSM : Définition

Les Machines à états finis (FSM en anglais) sont utilisées pour décrire des comportements séquentiels liés au contrôle des parties opératives
Cet aspect séquentiel fait intervenir la notion d'état interne implémentés dans les circuits sous forme de registres

Un automate est défini par :

- Un ensemble d'entrées
- Un ensemble de sorties
- Un ensemble d'états
- Une fonction de transition
- Une fonction de génération

$$E = \{E_i\}$$


$$S = \{S_j\}$$

$$R = \{r_k\}$$

$$\tau : R \times E \xrightarrow{\tau} R$$

$$\gamma : R \times E \xrightarrow{\gamma} S$$

Représentation circuit

 

Automate de Moore :




Si la fonction de génération ne dépend que de l'état courant
(ne dépend pas des entrées)

Exemple

Automate détectant la parité d'une suite binaire

Nombre de 1 pair $\Rightarrow 1$

Nombre de 1 impair $\Rightarrow 0$

   

Propriétés d'un automate

Complet :

Un automate est complet si la somme logique (OR) des expressions booléennes sortant de chaque état vaut 1

$$\sum_{\forall x} \tau_x(E_i) = 1$$

Déterministe :

Si le produit logique des expressions booléennes sortant de chaque état 2 à 2 vaut 0

$$\forall_{x \neq y} \tau_x(E_i). \tau_y(E_i) = 0$$

2) Représentation d'une FSM


On représente de manière équivalente une FSM

Soit par un diagramme d'états

Soit par une table de vérité correspondant aux fonctions de transitions et de générations

Entrées				Sorties	
A	B	Etat courant	Etat suivant	Z_Me	Z_Mo
0	X	000 (ST0)	000 (ST0)	1	0
1	X	000 (ST0)	001 (ST1)	0	0
0	X	001 (ST1)	000 (ST0)	0	1
1	X	001 (ST1)	010 (ST2)	1	1
X	X	010 (ST2)	011 (ST3)	0	0
X	1	011 (ST3)	011 (ST3)	1	1
0	0	011 (ST3)	000 (ST0)	1	1
1	0	011 (ST3)	100 (ST4)	0	1
X	X	100 (ST4)	000 (ST0)	0	1

Diagrammes correspondants

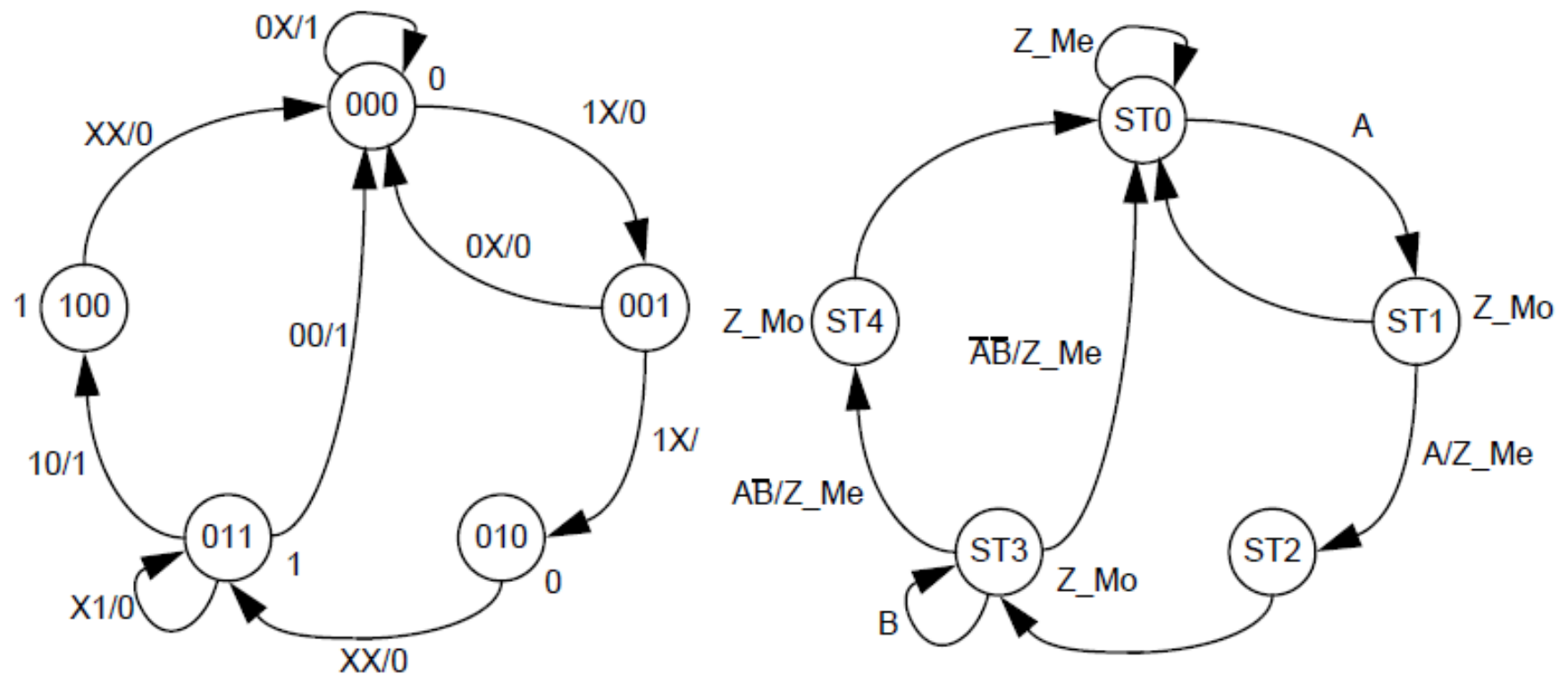

3) Modélisation des FSM

Utilisation de registres d'états

Explicite : énumération des états

Implicite : dépend de la structure du modèle

Introduction d'une méthode d'initialisation

Reset synchrone

Ou asynchrone

Encodage des états

La façon de coder les états à un impact direct sur la complexité de la fonction de transition, donc sur les performances du circuit

Choix Mealy / Moore

Moore, plus de maîtrise sur le comportement

Mealy, plus de flexibilité puisque les sorties peuvent changer au sein d'un même état

! Transitions

La transition d'un état à l'autre est synchronisée sur signal d'horloge implicite qui n'est représenté ni dans la tables d'états ni dans les diagrammes d'états

Types de machines

- Machine de Moore : Codage des sortie directement dans les états
- Machine de Mealy : Codage des sorties sur les transitions

Exemple

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity FSM is
    port (CLK, RST: in std_logic; -- signaux de contrôle
          A, B:      in std_logic; -- entrées primaires
          Z_Mo:      out std_logic); -- sortie de Moore
end FSM;

architecture MooreEnc of FSM is

    constant ST0: std_logic_vector := "000"; -- encodage des états
    constant ST1: std_logic_vector := "001";
    constant ST2: std_logic_vector := "010";
    constant ST3: std_logic_vector := "101";
    constant ST4: std_logic_vector := "111";

    signal current_state, next_state: std_logic_vector(2 downto 0);
```


begin

NSL: **process** (current_state, A, B) -- processus combinatoire

begin

next_state <= current_state; -- pour éviter un registre

case current_state **is**

when ST0 => **if** A = '1' **then** next_state <= ST1; **end if**;

when ST1 => **if** A = '1' **then** next_state <= ST2;

else next_state <= ST0; **end if**;

when ST2 => next_state <= ST3;

when ST3 => **if** B = '1' **then** next_state <= ST3;

elsif A = '1' **then** next_state <= ST4;

else next_state <= ST0; **end if**;

when ST4 => next_state <= ST0;

when **others** => next_state <= current_state; -- pour couvrir tous les cas possibles

end case;

end process NSL;

SM: **process** -- processus séquentiel avec reset synchrone

begin

wait until CLK = '1';

if RST = '1' **then**

current_state <= ST0;

else

current_state <= next_state;

end if;

end process SM;

Z_Mo <= current_state(0);

end MooreEnc;

a) Registre explicite et processus


```
architecture oneproc of FSM is
  type fsm_states is (ST0, ST1, ST2, ST3, ST4);
  signal state: fsm_states;
begin
  process
  begin
    wait until CLK = '1';
    if RST = '1' then -- reset synchrone
      state <= ST0;
    else
      case state is
        when ST0 => -----
          Z_Mo <= '0'; -- sortie de Moore
          if A = '0' then
            Z_Me <= '1'; -- sortie de Mealy
          else
            Z_Me <= '0';
            state <= ST1;
          end if;
        when ST1 => -----
          Z_Mo <= '1';
          if A = '1' then
            Z_Me <= '1';
            state <= ST2;
          else
            Z_Me <= '0';
            state <= ST0;
          end if;
      end case;
    end if;
  end process;
```

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity FSM is
  port (CLK, RST: in std_logic; -- signaux de contrôle
        A, B: in std_logic; -- entrées primaires
        Z_Me, Z_Mo: out std_logic); -- sorties primaires
end FSM;
```

```
        when ST2 => -----
          Z_Mo <= '0';
          Z_Me <= '0';
          state <= ST3;
        when ST3 => -----
          Z_Mo <= '1';
          if B = '1' then
            Z_Me <= '0';
            state <= ST3;
          else
            Z_Me <= '1';
            if A = '1' then
              state <= ST4;
            else
              state <= ST0;
            end if;
          end if;
        when ST4 => -----
          Z_Mo <= '1';
          Z_Me <= '0';
          state <= ST0;
        end case;
      end if;
    end process;
  end oneproc;
```

Circuit synthétisé

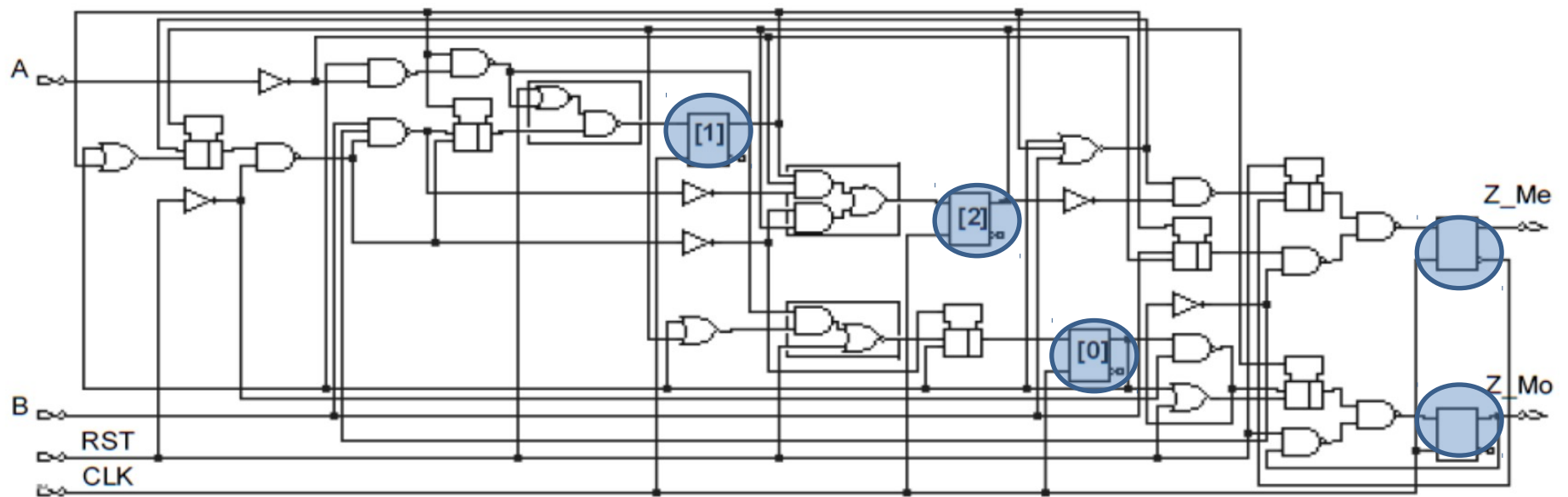

Génération de 5 bascules :
3 pour l'état
2 pour les sorties synchrones

b) Usage de plusieurs processus

L'utilisation de plusieurs processus (trois) permet de simplifier l'écriture en séparant clairement :

- La génération des sorties
- Le calcul des transitions
- La mémorisation de l'état courant

Code à 3 processus

```
architecture threeproc of FSM is
  type fsm_states is (ST0, ST1, ST2, ST3, ST4);
  signal current_state, next_state: fsm_states;
begin
  -----
  NSL: process (current_state, A, B) -- processus combinatoire
  begin
    next_state <= current_state; -- pour éviter un registre
    case current_state is
      when ST0 =>
        if A = '1' then
          next_state <= ST1;
        end if;
      when ST1 =>
        if A = '1' then
          next_state <= ST2;
        else
          next_state <= ST0;
        end if;
      when ST2 => next_state <= ST3;
      when ST3 =>
        if B = '1' then
          next_state <= ST3;
        elsif A = '1' then
          next_state <= ST4;
        else
          next_state <= ST0;
        end if;
      when ST4 => next_state <= ST0;
    end case;
  end process NSL;
```

NSL = Next State Logic

OL: **process** (current_state, A, B) -- processus combinatoire

begin

Z_Mo <= '0'; Z_Me <= '0';

case current_state **is**

when ST0 =>

 Z_Mo <= '0';

if A = '0' **then**

 Z_Me <= '1';

else

 Z_Me <= '0';

end if;

when ST1 =>

 Z_Mo <= '1';

if A = '1' **then**

 Z_Me <= '1';

else

 Z_Me <= '0';

end if;

when ST2 =>

 Z_Mo <= '0';

 Z_Me <= '0';

when ST3 =>

 Z_Mo <= '1';

if B = '1' **then**

 Z_Me <= '0';

else

 Z_Me <= '1';

end if;

when ST4 =>

 Z_Mo <= '1';

 Z_Me <= '0';

end case;

end process OL;

end threeproc;

Sortie logique

Partie générique pour la mémorisation

SM: **process** -- processus séquentiel avec reset synchrone

begin

wait until CLK = '1';

if RST = '1' **then**

 current_state <= ST0;

else

 current_state <= next_state;

end if;

end process SM;

4) Exemple

On veut réaliser le contrôleur d'un multiplieur qui utilise des additionneurs (lancés par le signal ADD) et

des décalages (signal interne SHIFT)

On utilise le signal interne INIT pour le reset du multiplieur complet (adder+shifter)

Et le signal LSB qui indique le bit de poids faible du multiplicande : le registre A

Le signal d'entrée STB démarre le calcul

Le signal de sortie done indique la fin du calcul

On implémente une machine de Moore

Schéma en blocs


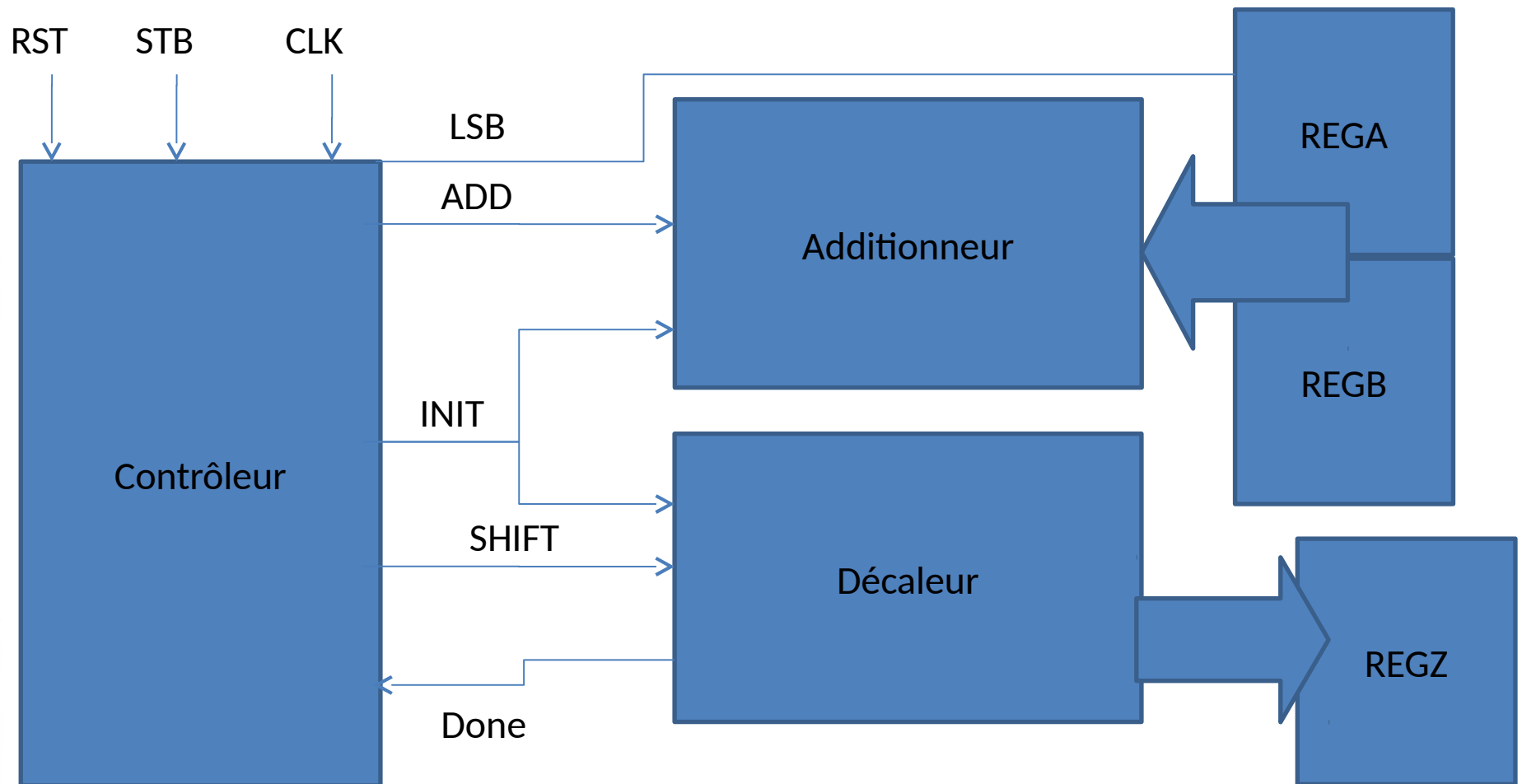


Diagramme du contrôleur

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mult_control is
    port (STB,
          CLK,
          LSB,
          RST,
          done: in std_logic;
          init,
          shift,
          add: out std_logic);
end mult_control;
    
```

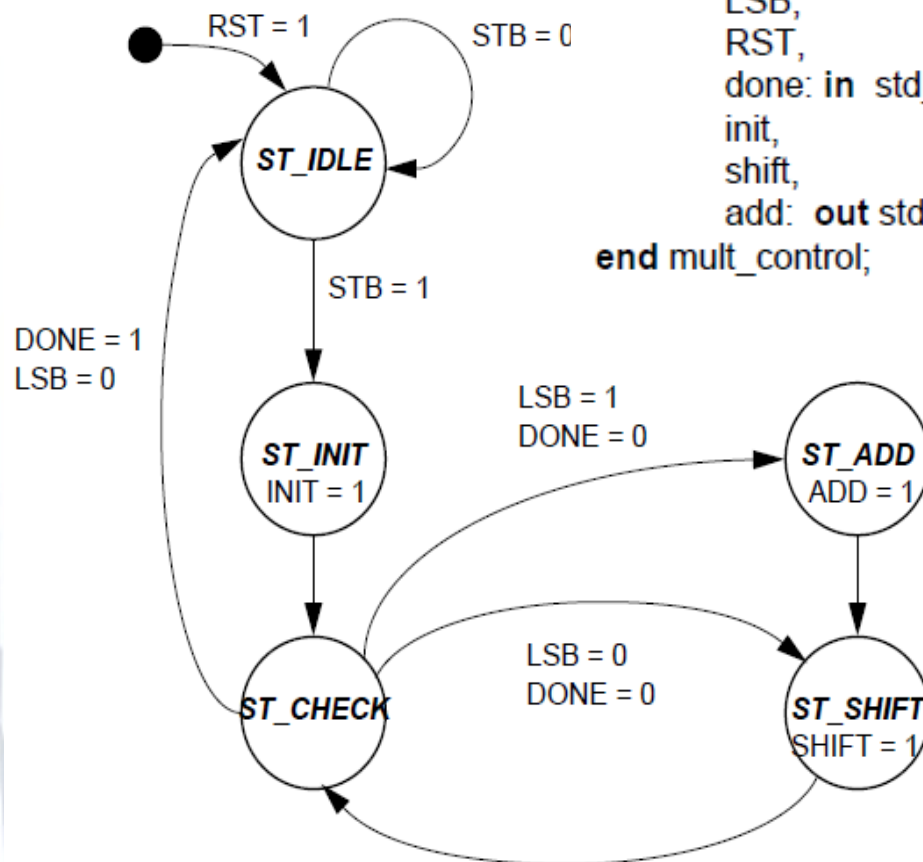- commande de démarrage de la multiplication
- horloge
- bit de poids faible du registre REGA
- réinitialisation du contrôle
- fin du calcul courant
- initialisation des registres et de l'accumulateur
- décalage des registres
- addition avec accumulation



Code du contrôleur

architecture fsm of mult_control is

-- déclaration des états du multiplieur et du signal mémorisant l'état courant

```
type mult_states is (ST_IDLE,    -- attente
                    ST_INIT,     -- initialisation
                    ST_CHECK,    -- test de fin d'opération
                    ST_ADD,      -- addition
                    ST_SHIFT);   -- décalage
```

signal state: mult_states;

begin

-- les signaux de contrôle dépendent de l'état courant
-- les trois instructions concurrentes pourraient être groupées dans un seul processus OL

```
init  <= '1' when state = ST_INIT  else '0';
add   <= '1' when state = ST_ADD   else '0';
shift <= '1' when state = ST_SHIFT else '0';
```

-- détermination du prochain état

NSLSM: process (CLK, RST)

begin

if RST = '1' then -- reset asynchrone
state <= ST_IDLE;

elsif CLK'EVENT and CLK = '1' then

case state is

when ST_IDLE =>

if STB = '1' then

state <= ST_INIT;

end if;

when ST_INIT => state <= ST_CHECK;

when ST_CHECK =>

if LSB = '1' then

state <= ST_ADD;

elsif done = '0' then

state <= ST_SHIFT;

else

state <= ST_IDLE;

end if;

when ST_ADD => state <= ST_SHIFT;

when ST_SHIFT => state <= ST_CHECK;

end case;

end if;

end process NSLSM;


end fsm;

5) Modélisation sans registre explicite

L'utilisation de séquences d'instruction wait sur le même signal modélise une FSM sans nommage des états :


```
process
begin
  wait until CLK = '1';
  -- traitement de l'état 1
  wait until CLK = '1';
  -- traitement de l'état 2
  ...
  wait until CLK = '1';
  -- traitement de l'état N
end process;
```

 Cette méthode convient seulement pour les comportements itératifs.



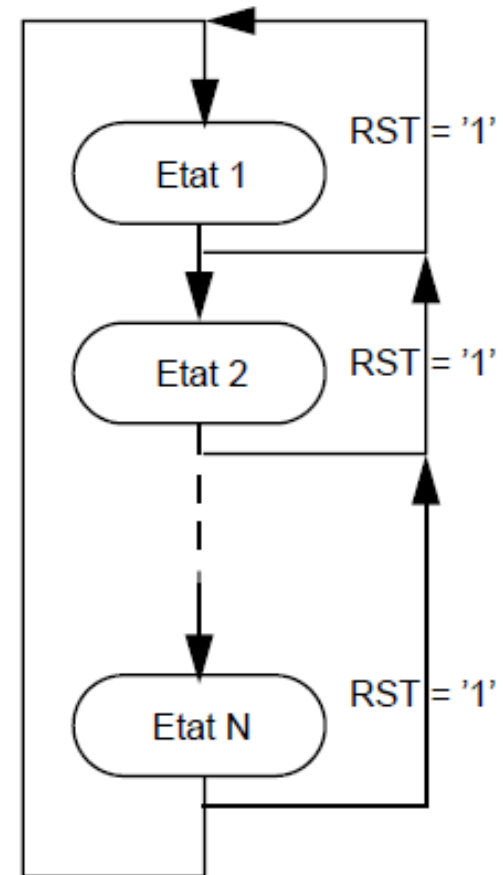a) Exemple avec reset synchrone

```
process
  procedure etat_1 (...) is
  begin
    -- traitement de l'état 1
  end procedure etat_1;
begin
  loop
    wait until CLK = '1';
    if RST = '1' then
      etat_1(...);
      exit;
    end if;
    -- traitement de l'état 2
    ...
    wait until CLK = '1';
    if RST = '1' then
      etat_1(...);
      exit;
    end if;
    -- traitement de l'état N
    wait until CLK = '1';
    loop
      etat_1(...);
      exit when RST = '0';
    end loop;
  end loop;
end process;
```



b) Exemple avec reset asynchrone

```
process
begin
  RST_LABEL: loop
    if RST = '1' then
      -- initialisation
    end if;
    wait until (CLK'EVENT and CLK = '1') or RST = '1';
    next RST_LABEL when RST = '1';
    -- traitement de l'état 1
    wait until (CLK'EVENT and CLK = '1') or RST = '1';
    next RST_LABEL when RST = '1';
    -- traitement de l'état 2
    ...
    wait until (CLK'EVENT and CLK = '1') or RST = '1';
    next RST_LABEL when RST = '1';
    -- traitement de l'état N
  end loop RST_LABEL;
end process;
```

6) Exemple du calcul de convolution

Le produit de convolution (en traitement de signal) se calcule de la manière suivante :

Où x_i représentent les valeurs des échantillons capturés sur l'horloge Clk et a_i les coefficients.

$$C = \sum_{i=0}^{N-1} a_i \cdot x_i$$

a) Entité du convolveur

```

package conv_pkg is
    type integ_arr is array (NATURAL range <>) of INTEGER;
end conv_pkg;

use WORK.conv_pkg.all;

entity convolution is
    generic (coeff: integ_arr;      -- vecteur des coefficients
            Nbi: POSITIVE;          -- nombre de bits du mot d'entrée
            Nbo: POSITIVE);         -- nombre de bits du mot de sortie
    port (CLK, RST: in BIT;          -- horloge, reset
          X      : in  INTEGER range -2**(Nbi-1) to 2**(Nbi-1)-1; -- signal à échantillonner
          C      : out INTEGER range -2**(Nbo-1) to 2**(Nbo-1)-1; -- produit
          valid   : out BIT);        -- résultat valide
end convolution;

```


b) Architecture FSM

```
architecture fsm of convolution is
begin
  process
    variable CC: INTEGER range -2**(Nbo-1) to 2**(Nbo-1)-1;
  begin
    loop
      wait until CLK = '1';
      valid <= '0'; CC := coeff(0) * X;
      exit when RST = '0';
      for i in 1 to coeff'RANGE loop
        wait until CLK = '1';
        if RST = '1' then
          valid <= '0';
          CC := coeff(0) * X;
          exit;
        else
          CC := CC + coeff(i) * X;
        end if;
      end loop;
      valid <= '1';
    end loop;
    C <= CC;
  end process;
end fsm;
```


7) Notions importantes

a) Reset

Le reset synchrone requiert plus de logique combinatoire que l'asynchrone car il faut que tous les états possibles soient pris en compte dans le calcul du prochain état.

Ceci est possible en ajoutant par exemple une clause **when others** au processus NSL en assignant le prochain état `next_state` à un état valide.

Si ce n'est pas fait, la machine d'état peut démarrer dans un état invalide sans qu'elle puisse plus sortir, même avec le reset.

b) Encodage des états


Les codages possibles sont :

Séquentiel, avec des valeurs binaires croissantes

De Gray, et de Johnson, qui ont la propriété de ne changer que d'un seul bit d'un état à l'autre
One-hot, utilise un seul flip-flop par état, pour des circuits plus rapides, mais occupant plus de ressources

Codage spécifique (custom)

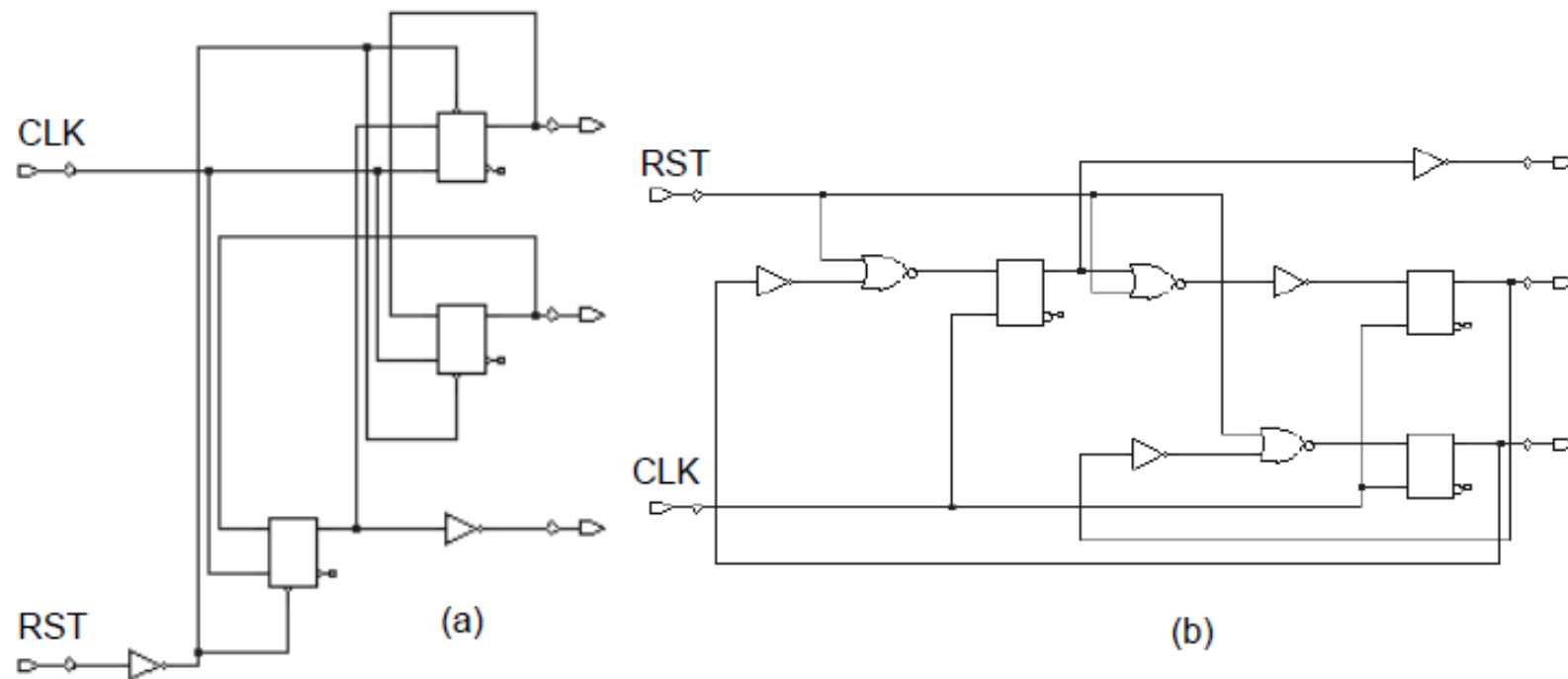Comparaison de 2 FSM avec reset asynchrone (a) ou synchrone (b)



Les FSM à RST synchrone occupent en moyenne 15% de ressources en plus

Formats d'encodage

No.	Séquentiel	Gray	Johnson	One-hot
0	0000	0000	00000000	0000000000000001
1	0001	0001	00000001	0000000000000010
2	0010	0011	00000011	0000000000000100
3	0011	0010	00000111	0000000000001000
4	0100	0110	00001111	0000000000010000
5	0101	0111	00011111	0000000000100000
6	0110	0101	00111111	0000000001000000
7	0111	0100	01111111	0000000010000000
8	1000	1100	11111111	0000000100000000
9	1001	1101	11111110	0000001000000000
10	1010	1111	11111100	0000010000000000
11	1011	1110	11111000	0000100000000000
12	1100	1010	11110000	0001000000000000
13	1101	1011	11100000	0010000000000000
14	1110	1001	11000000	0100000000000000
15	1111	1000	10000000	1000000000000000

Biblio

Documents de cours

- Ce cours en ligne à :

[Http://perso-etis.ensea.fr/rodriguez/](http://perso-etis.ensea.fr/rodriguez/)

- Un très bon support de cours

<http://hdl.telecom-paristech.fr/index.html>

- Le cours de Licence 2 (en particulier pour ceux qui ne l'ont pas suivi):

http://perso-etis.ensea.fr/miramond/Enseignement/L2/circuits_numeriques.html

- Le cours de Licence 3 de 2013 :

http://perso-etis.ensea.fr/miramond/Enseignement/L3/Cours_VHDL_2011.html

Documents de développement

- Quartus

<http://quartushelp.altera.com/current/>

- Documentation Altera sur les Cyclones II et IV (entre autre...)

<http://www.altera.com/literature/lit-index.html>