

# **Cours VHDL - III**

L3-S6 - Université de Cergy-Pontoise

Laurent Rodriguez – Benoît Miramond

# Plan du cours

## **I – Historique de conception des circuits intégrés**

### **- HDL**

- Modèles de conceptions

### **- VHDL**

- Les modèles de conceptions en VHDL
- Les 5 briques de base

## **II – VHDL et FPGA**

### **- VHDL**

- Syntaxe et typage
- Retour sur les briques de bases
- Retour sur la conception structurelle et comportementale en VHDL  
Port map, Equations logiques, Tables de vérités (With ... Select)

### **- FPGA**

- Qu'est ce qu'un FPGA
- Flot de conception
- Carte de développement et environnement de TP

# Plan du cours

## **III – Modélisation**

- **Compléments sur la description Structurelle**

- **Description comportementale approfondie**

  - Circuits combinatoires

  - Styles de description

    - Flots de données

    - Instructions concurrentes

    - Table de vérité

    - Fonctions

- **Circuits standards**

  - Comparateur

  - Multiplexeurs

  - Encodeurs

- **Process et gestion du temps**


## **IV – Circuits Génériques et génération de circuits**

- ...


# **III - Modélisation**

**Compléments sur la description Structurelle**

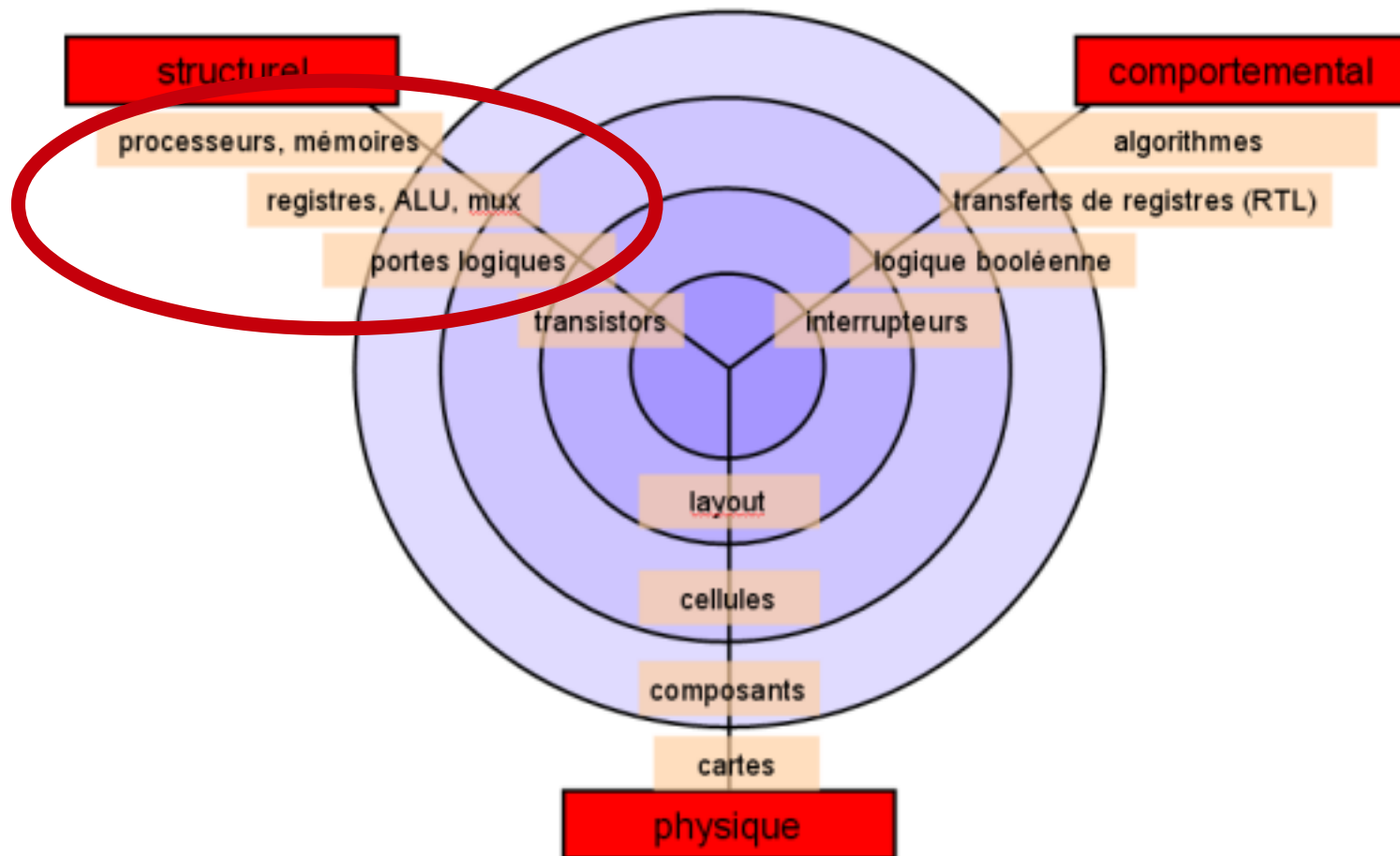
## II - description comportementale - Plusieurs niveaux


 
# I - Complément sur la description structurelle



 - une description hiérarchique Compréhensible
- Une synthèse logique efficace



# I - Complément sur la description structurelle - assemblage des composants

VHDL permet donc l'assemblage de « composants » => description structurelle

- Un composant peut être appelé plusieurs fois dans un même circuit
- Pour différencier ces même composant il faut donner un nom d'instance
- l'appel d'un composant se dit aussi « instantiation »

Pour instancier un composant il faut connaître :

- Le prototype du composant (ports d' E/S). La directive COMPONENT le permet
- L'unité de configuration permet de choisir l'architecture utilisé pour chaque instance de composant

<NOM\_INSTANCE>:<NOM\_COMPOSANT> port map(LISTE DES CONNEXIONS);

A noter :

- La déclaration du « **component** » est redondante avec celle de l'entité associée
  - compilation indépendante entre l'entité du composant et le circuit l'utilisant
  - conception descendante (le composant peut être déclaré avant l'entité)
- La configuration est optionnelle mais peut être utile (ex : pour l'accélération de simulations)

# I - Complément sur la description structurelle - assemblage des composants

**ENTITY** and3 **IS**

**PORT**(  
e1 : IN BIT;  
e2 : IN BIT;  
e3 : IN BIT;  
s : OUT BIT  
);  
**END ENTITY**;

**ARCHITECTURE** arc\_and3 **OF** and3 **IS**

**SIGNAL** z : BIT;

**COMPONENT** and2


**PORT** (  
a : BIT;  
b : BIT;  
s : BIT);  
**END COMPONENT**;

**BEGIN**

and2\_0 : and2 **PORT MAP** (a=>e1, b=>e2 , s=>z);

and2\_1 : and2 **PORT MAP** (Z, E3, S);

**END ARC**

 



# **III - Modélisation**


**Description comportementale : circuits combinatoires**

# Objectifs du chapitre

Les objectifs de ce chapitre sont de comprendre :

- Les différences entre instructions concurrentes et séquentielles.
- Les processus et les différences entre variables et signal.
- Les structures de contrôle utilisées dans les processus.
- Les affectations concurrentes des signaux, les raccourcis d'écriture.
- Les différents types de délais dans les affectations.
- Comment vérifier une propriété par les assertions.
- Les différents types de sous-programmes.
 
## II - description comportementale - Plusieurs niveaux



## II - description comportementale - Circuit combinatoires

- ★ Ne possède pas d'élément de mémorisation et donc ne présente pas d'état interne.
- ★ Sont les principaux responsables des délais apparaissant dans un circuit => pour la simulation les instructions concurrentes sont munies d'une échéance représentant le délai de propagation du signal.

### Plusieurs manières de décrire un circuit combinatoire :

- ★ Par instructions concurrentes (manipulant des signaux)
  - ★ Les équations logiques (ou flot de données)
  - ★ Par les tables de vérités
  - ★ Sous-programmes : Procédures, fonctions
  - ★ assertions
- ★ Par processus (détaillé dans le prochain cours) – plus naturel pour l'humain
  - munis d'une liste de sensibilité devant contenir tous les signaux lus dans le corps du processus – (manipulant signaux mais aussi des variables internes)

## II - description comportementale - Signaux

- ★ Dans les instructions concurrentes, on manipule des **signaux** :
  - ★ Les signaux sont affectés avec l'instruction **<=** qui se dit aussi "reçoit" plutôt que "égal" .
  - ★ Il peuvent être vu comme des variables globales typées permettant de connecter différentes structures internes ou de **décrire un comportement en assemblant des signaux de même type via des opérateurs**.
  - ★ Pour la simulation on spécifie les délais de propagation **« AFTER »**.

## II - description comportementale - Styles : Flot de données

Porte AND en flot de données et équivalent en processus

**entity** and2 is

**generic** (Tprop: TIME := 0 ns);

**port** (A, B: in BIT; Q: out BIT);

**end entity** and2;

**architecture** dfl1 **of** and2 is  
**begin**

    Q <= A and B after Tprop;

**end** dfl1;

**architecture** dfl2 **of** and2 is  
**begin**

    Q <= '1' after Tprop when A = '1' and B = '1'  
        else '0' after Tprop;

**end** dfl2;

**architecture** dfl2 **of** and2 is  
**begin**

    A <= A and B after Tprop;

**end** dfl1;

Process

**architecture** proc **of** and2 is  
**begin**

    P\_AND2: **process** (A, B)

**begin**

**if** A = '1' and B = '1' **then**

            Q <= '1' after Tprop;

**else**

            Q <= '0' after Tprop;

**end if**;

**end process** P\_AND2;

**end** proc;

## II - description comportementale -


### Styles : Flot de données – instructions concurentes

```
entity rlogic is
  port (A, B, C, E, F, G: in BIT; Z: out BIT);
end entity rlogic;

architecture comb of rlogic is
  signal X1, X2, X3: BIT;
begin
  Z <= (A and B) or X1;
  X1 <= X3 xor G;
  X2 <= E or (not F);
  X3 <= C and X2;
end architecture comb;
```

```
entity rlogic is
  port(A, B, C, E, F, G : in BIT ; Z : out BIT) ;
end entity rlogic ;
```
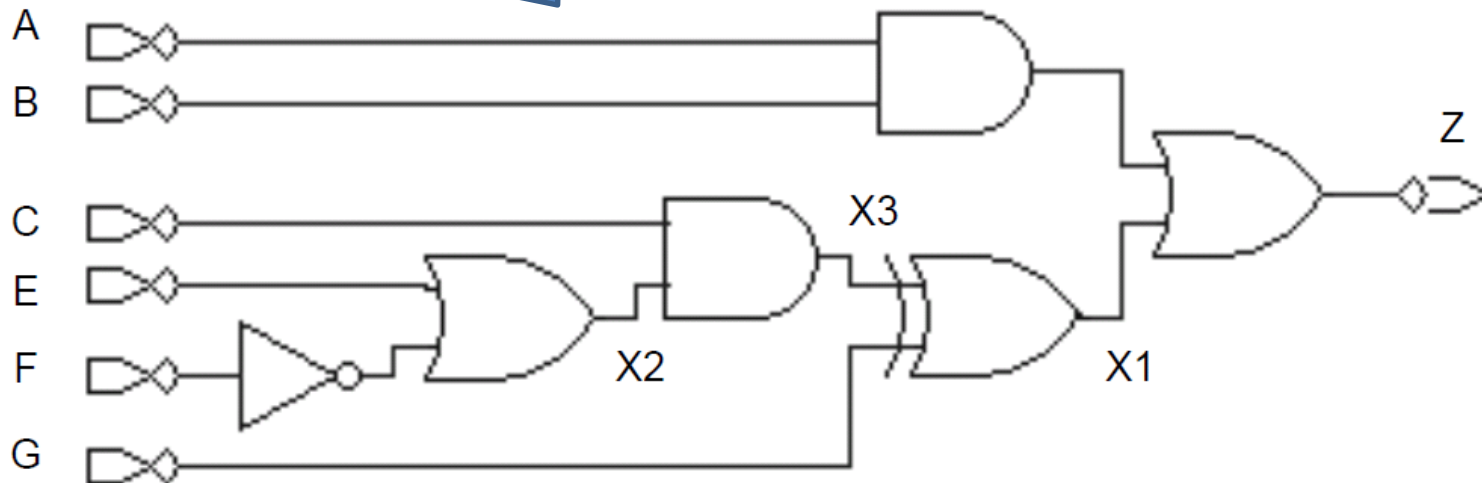
```
architecture combFD of rlogic is
begin
  Z <= (A and B)
    or ((C and (E or (not F)))
    xor G );
End architecture combFD ;
```



## II - description comportementale - Styles : Table de vérités

```
entity fadd1 is
  port (A, B, CI: in BIT; S, CO: out BIT);
end entity fadd1;
```

```
architecture tt of fadd1 is
```

```
-- table de vérité:
```

CI	A	B	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

```
subtype vec2 is BIT_VECTOR (1 to 2);
subtype vec3 is BIT_VECTOR (1 to 3);
```

```
signal wout: vec2;
signal win: vec3;
```

```
begin
```

```
win <= CI & A & B;
```

```
with win select
```

```
wout <= "00" when "000",
        "10" when "001",
        "10" when "010",
        "01" when "011",
        "10" when "100",
        "01" when "101",
        "01" when "110",
        "11" when "111";
```

```
S <= wout(1);
```

```
CO <= wout(2);
```

```
end architecture tt;
```

```
architecture dfl of fadd1 is
```

```
begin
```

```
S <= A xor B xor CI;
```

```
CO <= (A and B) or (A and CI) or (B and CI);
```

```
end architecture dfl;
```

Comparaison avec la forme  
Data-flow





# II - description comportementale - Sous-programmes

## 2 types de sous-programmes:

- ★ Les fonctions
- ★ Les procédures

Les sous-programmes font partie du **domaine séquentiel** et ont la même utilité que pour les autres langages de programmation : **regrouper les instructions qu'on utilise souvent**.

Les procédures font peuvent être appelées aussi bien dans le domaine séquentiel que concurrent.

## II - description comportementale - Sous-programmes

### Différence entre fonctions et procédures :

	Fonction	Procédure
Paramètres d'appel	Non modifiables (entrées)	Les sorties sont modifiables
Valeur retournée	oui	non
syntaxe	<b>function</b> F(A: unsigned(3 downto 0)) <b>return</b> std_logic <b>is</b> ... <b>begin</b> ... <b>end</b> function F;	<b>procedure</b> P(A: in unsigned(3 downto 0)) S : out std_logic ) <b>is</b> ... <b>begin</b> ... <b>end</b> procedure P;

Par rapport à la fonction, la procédure permet d'avoir plusieurs sorties, mais à condition de déclarer les entrées et les sorties comme dans une entité ou composant.

## II - description comportementale - Utilisation de fonctions

```
function parity (bv: BIT_VECTOR) return BIT is  
    variable result: BIT;  
begin  
    result := '0'; -- l'initialisation dans la déclaration n'est pas supportée en synthèse  
    for i in bv'RANGE loop  
        result := result xor bv(i);  
    end loop;  
    return result;  
end function parity;
```

```
use WORK.utils_pkg.all;  
architecture A of E is  
    signal data: BIT_VECTOR(7 downto 0);  
    signal par : BIT;  
begin  
    ...  
    par <= parity(data);  
    ...  
end architecture A;
```

## II - description comportementale - Utilisation de procédures

```
procedure MinMax( a,b : in unsigned (7 downto 0);  
                  min : out unsigned(7 downto 0);  
                  max : out unsigned(7 downto 0)) is
```

```
begin
```

```
  if (a < b) then  
    min <= a;  
    max <= b;
```

```
else
```

```
  min <= b;  
  max <= a;
```

```
end if;
```

```
end procedure MinMax;
```

```
...
```

```
MinMax(x, y, z, t);
```

```
function min (a,b : unsigned(7 downto 0)  
  return unsigned(7 downto 0) is  
  variable min : unsigned(7 downto 0);  
begin  
  if (a < b) then  
    min := a;  
  else  
    min := b;  
  end if;  
  return min;  
endfunction
```

```
...
```

```
z := min(x, y);
```

# **III - Modélisation**

**Description comportementale : circuits standards**

# III – Circuits standards - Comparteur

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity comparator is
    generic (NBits: POSITIVE := 2);
    port (A, B: in std_logic_vector(NBits-1 downto 0);
          EQ, GT, LT, NE, GE, LE: out std_logic);
end comparator;

```

```

architecture bhv of comparator is
begin

```

```

    process (A, B)
    begin

```

```

        if unsigned(A) > unsigned(B) then

```

```

            EQ <= '0'; LT <= '0'; LE <= '0'; GT <= '1'; NE <= '1'; GE <= '1';

```

```

        elsif unsigned(A) < unsigned(B) then

```

```

            EQ <= '0'; GT <= '0'; GE <= '0'; LT <= '1'; NE <= '1'; LE <= '1';

```

```

        else

```

```

            NE <= '0'; GT <= '0'; LT <= '0'; EQ <= '1'; GE <= '1'; LE <= '1';

```

```

        end if;

```

```


    end process;

```

```

end bhv;


```

 

Circuit équivalent pour Nbits = 2
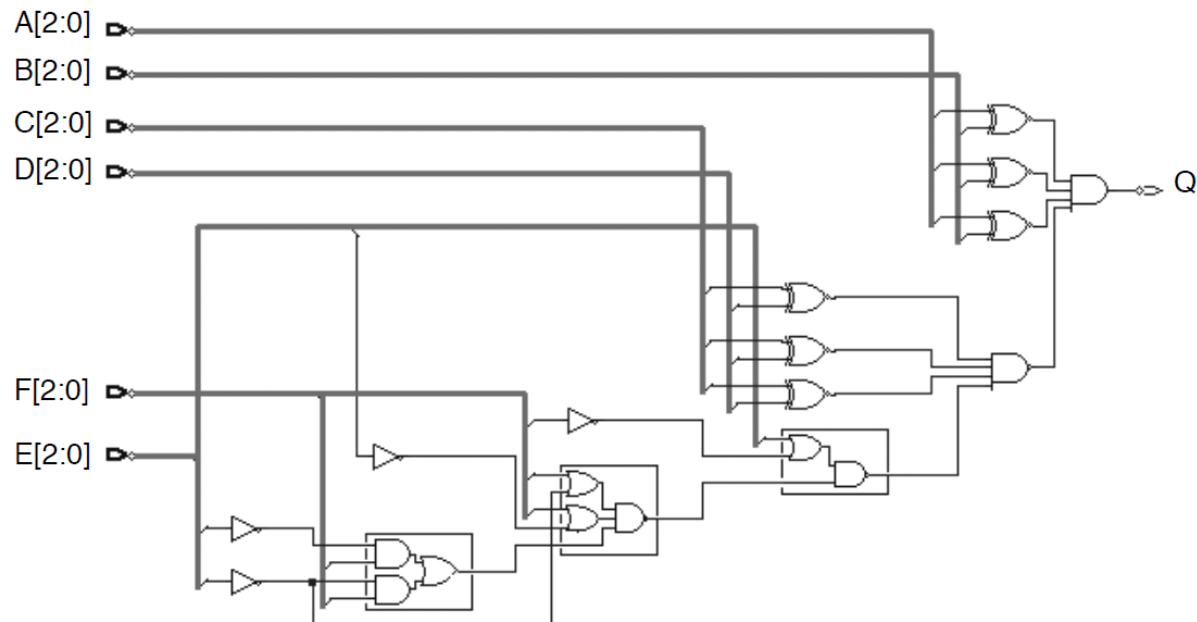
# III – Circuits standards – Comparteur 2

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all;  
  
entity comparator2 is  
    port (A, B, C, D, E, F: in unsigned(2 downto 0);  
          Q: out std_logic);  
end comparator2;  
  
architecture dfl of comparator2 is  
begin  
    Q <= '1' when (A = B and (C /= D or E >= F)) else '0';  
end dfl;
```



# III – Circuits standards – Multiplexeurs

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity mux41 is  
    port (SEL: in  std_logic_vector(1 downto 0);  
          INP : in  std_logic_vector(3 downto 0);  
          Q:   out std_logic);  
end mux41;
```

```
architecture dfl1 of mux41 is  
begin  
    Q <= INP(3) when SEL = "00" else  
        INP(2) when SEL = "01" else  
        INP(1) when SEL = "10" else  
        INP(0); -- when SEL = "11"  
end dfl1;
```

```
architecture proc1 of mux41 is  
begin  
    process (SEL, INP)  
    begin  
        if SEL = "00" then  
            Q <= INP(3);  
        elsif SEL = "01" then  
            Q <= INP(2);  
        elsif SEL = "10" then  
            Q <= INP(1);  
        else -- SEL = "00"  
            Q <= INP(0);  
        end if;  
    end process;  
end proc1;
```




# III – Circuits standards – Multiplexeurs

```
architecture dfl2 of mux41 is
begin
  with SEL select
    Q <= INP(3) when "00",
      INP(2) when "01",
      INP(1) when "10",
      INP(0) when "11",
      INP(3) when others;
end dfl2;
```

```
architecture proc2 of mux41 is
begin
  process (SEL, INP)
  begin
    case SEL is
      when "00" => Q <= INP(3);
      when "01" => Q <= INP(2);
      when "10" => Q <= INP(1);
      when "00" => Q <= INP(0);
      when others => Q <= INP(3);
    end case;
  end process;
end proc2;
```

Forme recommandée pour la synthèse

 

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity encoder83 is  
    port (A: in std_logic_vector(7 downto 0);  
          Q: out std_logic_vector(2 downto 0));  
end encoder83;
```

architecture csel of encoder83 is  
begin

with A select


```
Q <= "000" when "00000001",
      "001" when "00000010",
      "010" when "00000100",
      "011" when "00001000",
      "100" when "00010000",
      "101" when "00100000",
      "110" when "01000000",
      "111" when "10000000",
      "---" when others;
```

end csel:

[illegible]

# III – Circuits standards – ALU

S4	S3	S2	S1	S0	CI	Opération	Fonction	Unité
0	0	0	0	0	0	$Y \leq A$	Transfert de A	arithmétique
0	0	0	0	0	1	$Y \leq A + 1$	Incrémentation de A	
0	0	0	0	1	0	$Y \leq A + B$	Addition	
0	0	0	0	1	1	$Y \leq A + \underline{B} + 1$	Addition avec retenue	
0	0	0	1	0	0	$Y \leq A + \underline{B}$	A + compl. à 1 de B	
0	0	0	1	0	1	$Y \leq A + B + 1$	Soustraction	
0	0	0	1	1	0	$Y \leq A - 1$	Décrémentation de A	
0	0	0	1	1	1	$Y \leq B$	Transfert de B	
0	0	1	0	0	0	$Y \leq A \text{ and } B$	AND	logique
0	0	1	0	1	0	$Y \leq A \text{ or } B$	OR	
0	0	1	1	0	0	$Y \leq A \text{ xor } B$	XOR	
0	0	1	1	1	0	$Y \leq \underline{A}$	Complément	
0	0	0	0	0	0	$Y \leq A$	Transfert de A	décalage
0	1	0	0	0	0	$Y \leq \text{shl } A$	Décalage à gauche de A	
1	0	0	0	0	0	$Y \leq \text{shr } A$	Décalage à droite de A	
1	1	0	0	0	0	$Y \leq 0$	Transfert de zéros	

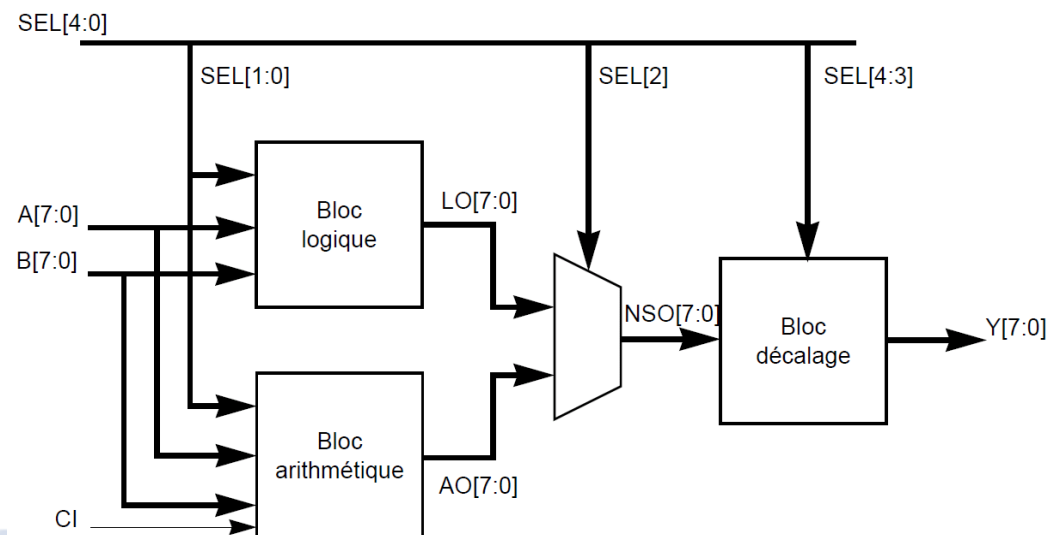

# III – Circuits standards – ALU

```
library IEEE
```

```
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
use IEEE.numeric_std.all;
```

```
package ALU_PKG is
```

```
    type alu_op is (ADD,SUB,INC1,DEC1,LNOT,LAND,LOR,LSHR);
```

```
end package PAQ;
```

```
use work.ALU_PKG.all;
```

```
entity ALU is
```

```
    generic(NBits: POSITIVE);
```

```
    port(A,B: in unsigned(NBits-1 downto 0);
```

```
        Q: out unsigned(NBits-1 downto 0);
```

```
        OP: in alu_op);
```

```
end ALU;
```

Implémentation délicate à  
optimiser par le synthétiseur  
à cause de la forme when ...

```
architecture dfl of ALU is
```

```
begin
```

```
    --oups
```

```
end ALU;
```

# III – Circuits standards – ALU 2

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity ALU is
  port (
    SEL: in  unsigned(4 downto 0); -- sélecteur de l'opération
    CI : in  std_logic;             -- retenue d'entrée
    A, B: in  unsigned(7 downto 0); -- opérandes
    Y  : out unsigned(7 downto 0);  -- résultat
  );
end entity ALU;
```

```
architecture str of ALU is
  component ulogic
    port (SEL: in  unsigned(1 downto 0);
          A, B : in  unsigned(7 downto 0);
          LO  : out unsigned(7 downto 0));
  end;
  component uarith
    port (SEL: in  unsigned(1 downto 0);
          CI : in  std_logic;
          A, B : in  unsigned(7 downto 0);
          AO  : out unsigned(7 downto 0));
  end;
  component ushift
    port (SEL: in  unsigned(1 downto 0);
          A  : in  unsigned(7 downto 0);
          SO : out unsigned(7 downto 0));
  end;
  signal LO, AO, NSO: unsigned(7 downto 0);
begin
  logic_unit: ulogic port map (SEL(1:0), A, B, LO);
  arith_unit: uarith port map (SEL(1:0), CI, A, B, AO);
  mux: NSO <= LO when SEL(2) = '1' else AO;
  shift_unit : ushift port map (SEL(4:3), NSO, Y);
end architecture str;
```

# Biblio

## Documents de cours

- Ce cours (bientôt) en ligne à :

[Http://perso-etis.ensea.fr/rodriguez/](http://perso-etis.ensea.fr/rodriguez/)

- Un très bon support de cours

<http://hdl.telecom-paristech.fr/index.html>

- Le cours de Licence 2 (en particulier pour ceux qui ne l'ont pas suivi):

[http://perso-etis.ensea.fr/miramond/Enseignement/L2/circuits\\_numeriques.html](http://perso-etis.ensea.fr/miramond/Enseignement/L2/circuits_numeriques.html)

- Le cours de Licence 3 de 2013 :

[http://perso-etis.ensea.fr/miramond/Enseignement/L3/Cours\\_VHDL\\_2011.html](http://perso-etis.ensea.fr/miramond/Enseignement/L3/Cours_VHDL_2011.html)

## Documents de développement

- Quartus

<http://quartushelp.altera.com/current/>

- Documentation Altera sur les Cyclones II et IV (entre autre...)

<http://www.altera.com/literature/lit-index.html>